

1.

$$\theta = 116.6^\circ - 45^\circ = 71.6^\circ \quad (\text{lag})$$

$$Z = \frac{V}{I} = 10 + j30\Omega$$

$$L = \frac{30}{2000} = 0.015\text{H}$$

With second source,  $\theta = 30^\circ$

$$Z = \frac{R}{\cos \theta} = 11.5\Omega$$

$$X_L = Z \sin \theta = 5.75\Omega$$

$$\omega = \frac{X_L}{L} = 385 \text{ rad/s}$$

Case II:

$$|I| = 6\text{A} \text{ and } |Z| = 150/6 = 25\Omega$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = 22.9\Omega$$

$$\omega = \frac{22.9}{0.015} = 1528 \text{ rad/s}$$

$$\text{Change in } \omega = \frac{2000-1528}{2000} = 23.6\%$$

I is maximum when Z is minimum. Z is minimum when  $X_L = 0$ ,  $\omega = 0$

2.

For given loads, we have

$P$	$Q$	
250	0	
1500	726.5	(1)
1000	750	
700	-339	

So Total  $P=3450$  kW and Total  $Q= 1137.5$  kVAr

Using  $Q = P \tan \theta$  we have  $\cos \theta = \cos(\tan^{-1}(\frac{Q}{P})) = 0.95$  lag and  $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3633$  kVA.

Hence for the same current, load that the cable can carry at UPF is 3633 kW.

3.

$$X_{L1} = \omega L_1 = 8\Omega \quad L_1 = 0.0255\text{H}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 8\Omega \quad C = 318\mu\text{F}$$

$$Z_{eq} \text{ of parallel branch} = \frac{(5+j8)(8-j10)}{(5+j8)+(8-j10)} = 9.15\angle 15.4^\circ\Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 12\Omega \quad L_2 = 0.038\text{H}$$

$$Z_{tot} = 9.15\angle 15.4^\circ\Omega + (7 + j12) = 21.4\angle 42^\circ\Omega$$

$$\theta = 42^\circ \quad \text{Inductive}$$

$$V = IZ = 214\text{V}$$

4.

$$\theta = 60^\circ \text{ and } \tan \theta = X_C/R$$

$$R = 5\Omega \text{ therefore } X_C = 8.66\Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = 57.7\mu\text{F}$$

5.

$$\text{Active Power} = 440 \times 40 \times 0.7 = 12320 \text{ W and}$$

$$\text{Reactive Power} = 440 \times 40 \times \sin(\cos^{-1}(0.7)) = 12569 \text{ VAr.}$$

At 0.9 lag, P remains same and

$$Q \text{ supplied by the capacitor} = 12569 - 12320 \tan(\cos^{-1}(0.9)) = 6602 \text{ VAr}$$

$$\text{Capacitive reactance } X_c = \frac{V^2}{6602} \text{ so } C = \frac{6602}{440^2 \times 314} = 108\mu\text{F}$$

6.



$$V_{AB1} = \left(\frac{30\angle 0^\circ}{5+j5}\right)j5 = 15 + j15V$$

$$V_{AB2} = \left(\frac{V_2}{4+6}\right)6 = 0.6V_2 \text{ V}$$

$$V_{AB} = 15 + 0.6V_2 + j15 \text{ V}$$

For zero current to flow in  $2 + j3\Omega$  resistance,  $V_{AB} = 0$

$$V_2 = -25 - j25 \text{ V}$$

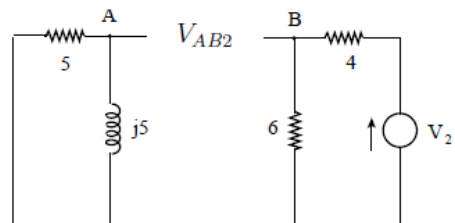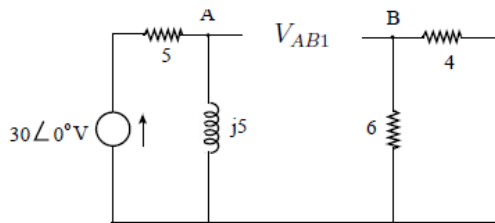

7.


$$I_A = I\left(\frac{j8}{30+j8}\right) = 4.66\angle 120^\circ \text{ A}$$

$$I_B = I\left(\frac{30}{30+j8}\right) = 17.5\angle 30^\circ \text{ A}$$

$$V_{20\Omega} = I_A(20) = 93.2\angle 120^\circ \text{ V}$$

$$V_{j6\Omega} = I_B(j6) = 105\angle 120^\circ \text{ V}$$
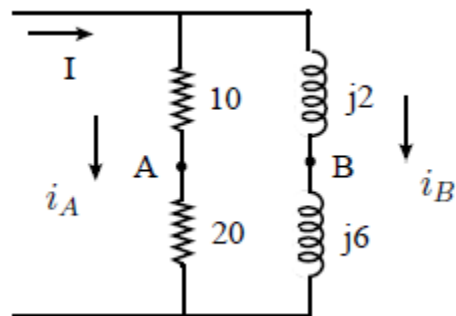
$$V_{AB} = 11.8\angle -60^\circ \text{ V}$$



8.

$$3V_{ph}I_{ph} \cos \theta = 5000 \text{ kW}$$

$$I_{ph} = 360.8 \text{ A}$$

$$\text{Active component} = I \cos \theta = 288.7 \text{ A}$$

$$\text{Reactive component} = I \sin \theta = 216.5 \text{ A}$$

$$\text{At 0.9 power factor, new output} = 5000 * 0.9/0.8 = 5625 \text{ kW}$$